

# أوائل الطلبة في الفيزياء

الصف الثالث الثانوي  
المراجعة النهائية

مدرسة : .....

اسم الطالب : .....

الفصل : .....

المادة : .....



# مراجعة الفصل الأول

## قوانين الفصل

$$1- I = \frac{Q}{t} = Qf = \frac{QV}{2\pi r} = \frac{C}{S} = A, \text{ أمبير } Q = Ne$$

شدة التيار

$$2- V = \frac{W}{Q} = \frac{\text{جول}}{\text{كولوم}} = \text{فولت}$$

فرق الجهد

قانون أوم

$$3- V = IR \quad \text{فولت} = \text{أمير} . \text{ أوم}$$

الطاقة المستنفدة

$$4- w = VI t = (V^2/R) \times t = I^2 R t = \text{الجول} J$$

القدرة

$$5- Pw = VI = (V^2/R) = I^2 R = \frac{\text{جول}}{\text{ثانية}} = \text{وات} W$$

$$6- R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots$$

توزيع المقاومات على التوالى

$$7- \rho = \frac{R \cdot A}{L} \quad \text{المقاومة النوعية} \quad \text{أو. متر} =$$

$$8- \sigma = \frac{L}{R \cdot A} = \text{أوم}^{-1} \text{ متر}^2 \text{ أو سفنون . م}^{-1}$$

$$9- \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

توزيع المقاومات على التوازي

$$10- I = \frac{VB}{R+r} \quad \text{or} \quad V = VB - Ir$$

كتلتين في الدائرة المغلقة

ملاحظات حل المسائل

1- إذا ذكر في المسألة كلمة سحر ، فالكلمة المقابلة تغيرت ويرداد الطول وتقل مساحة المقطع

2- قوانين المقاومة النوعية والوصيلية الكهربائية

3- لا يجاد تيار الفرع في حالة التوازي

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1 A_2}{L_2 A_1} \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1 r_2^2}{L_2 r_1^2} \quad \frac{\rho_{e1}}{\rho_{e2}} = \frac{L_1 m_2}{L_2 m_1} = \frac{L_2 R_1 A_1}{L_1 R_2 A_2}$$

$$\text{كافأة البطارية} = \frac{V_B - Ir}{V_B} \times 100 \quad I_n = \frac{IR}{R_n} \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad I_1 = \frac{IR_2}{R_1 + R_2}$$


4- حسب الجهد المفقود من العلاقة :-

5- عند وجود اكثربطارية في الدائرة موصلة على التوالى

شدة التيار يحسب من العلاقة :-

$$I = \frac{|V_{B1} - V_{B2}|}{R_{eq} + r_1 + r_2}$$
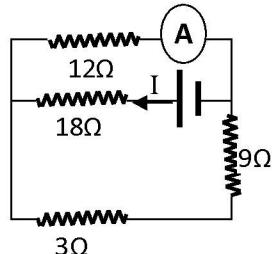
$$I = \frac{V_{B1} + V_{B2}}{R_{eq} + r_1 + r_2}$$




آخر الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي

-1 (2013) في الدائرة الموضحة بالشكل

$$\text{ تكون قراءة الأميتر } (I) - \frac{I}{2} - \frac{I}{3}$$

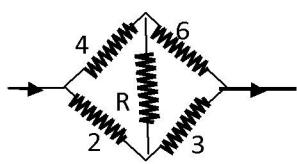-2 (أغسطس 1997) إذا كانت القوة الدافعة الكهربية لمصدر = 8 فولت فإن فرق الجهد بين طرفيه في حالة مرور تيار كهربائي في دائنته تساوي ..... 8 فولت - أقل من 8 فولت - أكبر من 8 فولت )




-3 مايو 1996 في الشكل المقابل : شدة التيار المار

في المقاومة R تساوي ( صفر ،  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{1}{3}$  )

-4 (السودان 2010) عند زيادة  $R_1$  في الدائرة الموضحة والمفتاح K مغلق فإن قراءة الفولتميتر

1- تزداد

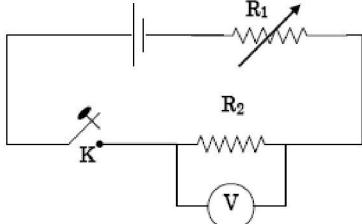

2- تظل كما هي .

3- تقل إلى الصفر .

4- تقل ولا تصل إلى الصفر .


5- تقل أولا ثم تزداد

-5 مايو 1996 إذا زاد طول سلك مقاومة حتى أضعفها مرتين مساحة مقطعه إلى النصف فإن مقاومته تصبح ( ضعف قيمتها ، أربعة أمثال قيمتها ، ثلث ثابتة )

-6 دور أول 2005 ثلات مقاومات متصلة على التوازي فإذا كانت مقاومة إحداها تساوي واحد أوم فإن مقاومة المكافئة لهذه المقاومات : ( أقل من 1 - أكبر من 1 - تساوي 1 )

7- يوصل الأميتر في الدائرة على ( التوازي - التوالى - لا يشترط طريقة للتوصيل )

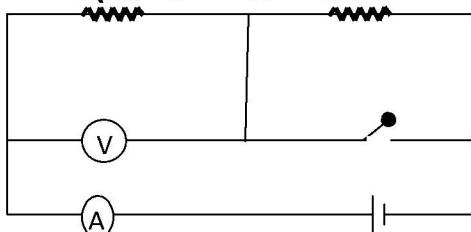8- يوصل الفولتميتر في الدائرة على ( التوازي - التوالى - لا يشترط طريقة للتوصيل )




-9 في الدائرة الموضحة بالشكل عند غلق المفتاح

1. قراءة الفولتميتر تزداد و الأميتر تقل.

2. قراءة الفولتميتر تزداد و الأميتر تزداد.

3. قراءة الفولتميتر تقل و الأميتر تزداد

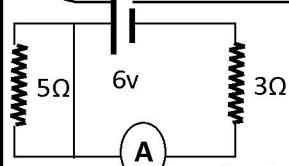

-10 - 2008 ث.ع) في الشكل المقابل فراغة الامير


(٢ - ١/٢ - ٣/٤ ) امير

11 - وصلت مقاومتان على التوازي قيمة أحدهما أوم واحد فإن المقاومة المكافئة لهما  
..... ( < - = - > ) أوم واحد.

12 - مصباحان مقاومتهما  $R_1$  ،  $R_2$  حيث كانت  $R_1 < R_2$  وصلتا معا على التوازي مع مصدر  
كهربائي فإن إضاءة المصباح  $R_1$  .....  $R_2$  ( > - = - < ) .....  $R_1$

13 - وصلت ثلاثة مقاومات على التوازي قيمة أحدهم أوم واحد فإن المقاومة المكافئة لهم  
..... ( < - = - > ) أوم واحد.

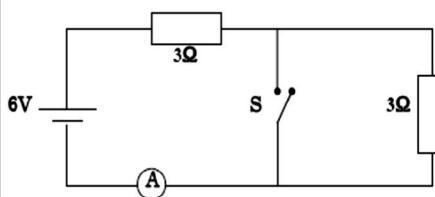14 - تفاصيل التوصيلية الكهربائية لمادة بوحدة .....  
(أوم ، أوم . متر ، أوم متر<sup>-1</sup> ، أوم<sup>-1</sup> متر<sup>-1</sup> )



15 - يمثل الشكل دائرة كهربائية بما مفتاح S مفتوح فإذا أغلق

المفتاح فإن قراءة الامير تتغير من:

أ - 0.5 أمبير إلى 1 أمبير. ب - 1 أمبير إلى 1.5 أمبير

ج - 1 أمبير إلى 2 أمبير د - 1 أمبير إلى 3 أمبير

ه - 2 أمبير إلى 1 أمبير

16 - عمود كهربائي قوته الدافعة 6 فولت و مقاومته الدائنية 0.2 أوم يمد مقاومة R بتيار  
شدته 0.5 أمبير . قيمة R تساوي ..... ( 4 - 3 - 2 - 1 أوم - 0.2 أوم )

17 - التوصيلية الكهربائية لمادة .....


( خاصية فيزيائية للمادة - لا تعتبر خاصية فيزيائية للمادة - مقدار ثابت لجميع الفلزات )

18 - المقاومة النوعية لمادة .....


( خاصية فيزيائية للمادة - لا تعتبر خاصية فيزيائية للمادة - مقدار ثابت لجميع الفلزات )

19 - مقاومتان  $\Omega$  12 ، 24 وصلتا معا على التوالى مرة وعلى التوازي مرة فإن المقاومة المكافئة تكون  
( أكبر في حالة التوازي - أكبر في حالة التوالى - متساوietan في حالتى التوصيل على التوالى والتوازي )

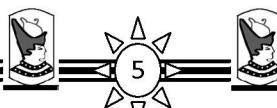20 - القوة الدافعة الكهربائية تفاصيل بنفس وحدات .... ( القوة - فرق الجهد - القدرة - شدة التيار )



- 21- إذا كانت المقاومة النوعية لموصل  $2 \Omega \cdot m$  فإن حاصل ضربها  $\times$  توصيليتها الكهربائية يساوي ....
- $$(0.5 - 1 - 2 - 4)$$
- 22- إذا زاد طول موصل كهربائي إلىضعفه وزاد نصف قطره إلىضعفه فإن مقاومته النوعية (تزاد 4 أمثالها - تزداد للضعف - تقل للنصف - لا تتغير)
- 23- موصلان من نفس المعدن الأول مقاومته  $R$  والثاني طوله ضعف طول السلك الأول ومساحة مقطعه نصف مساحة مقطع الأول فإن مقاومة الثاني تساوي  $(4R - 2R - R) / 4$
- 24- إذا زاد طول سلك مقاومة إلىضعفه وقلت مساحة المقطع إلىنصفه فإن مقاومته تصبح (تزداد للضعف - تزداد لأربع أمثالها - تظل ثابتة)
- 25- شريطان من معدن واحد أحدهما مقاومته  $R$  والثاني له نفس السمك ولكن طوله ضعف طول الأول وعرضه ضعف عرض الأول فإن مقاومة الثاني  $(4R - 2R - R) / 4$
- 26- سلك مستقيم له مقاومة  $R$  ثم منتصفه فتكون مقاومته الجديدة هي  $(1/4 R - 1/2 R - 2 R) / 1/4 R$
- 27- سلك مقاومته  $R$  وسلك آخر طوله نصف طول الأول وقطره متساوي نصف قطر الأول والمقاومة النوعية لمادته  $3/4$  مقاومة النوعية للأول تكون متساوية الثاني  $(4/5R - 3/8 R - 8/3 R) / 3/4 R$
- 28- وصلت أربع لمبات متساوية كل منها  $2\Omega$  على التوازي ووصلت المجموعة ببطارية ذات  $12V$

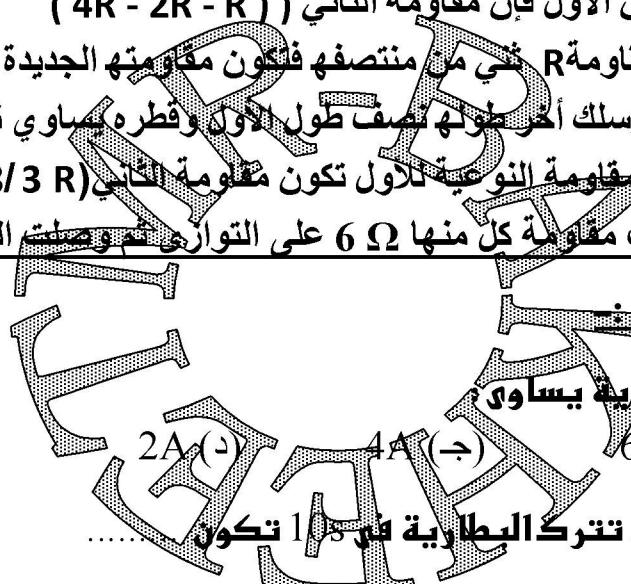

مقاومة داخلية مهمة :

- 1- التيار المار بالبطاريه يساوى .....  
 $0A$  (ه)       $20C$  (د)       $40C$  (ج)       $60C$  (ب)       $80C$  (أ)
- 2- الشحنة الكلية التي تترك البطاريه بعد  $1/3$  تكون .....  
 $2A$  (ه) صفر       $1A$  (د)       $A \frac{3}{2}$  (ج)       $8A$  (ب)       $A \frac{2}{3}$  (أ)

- 3- شدة التيار المار بكل لمبة يساوى .....  
 $4V$  (ه)       $2V$  (د)       $6V$  (ج)       $12V$  (ب)       $3V$  (أ)
- 4- فرق الجهد بين طرفي كل لمبة يساوى .....  
 $12\Omega$  (ه)       $6\Omega$  (د)       $\frac{3}{2}\Omega$  (ج)       $24\Omega$  (ب)       $\frac{2}{3}\Omega$  (أ)
- 5- المقاومة الكلية للمبات الأربع تساوى .....  
 $12\Omega$  (ه)       $6\Omega$  (د)       $\frac{3}{2}\Omega$  (ج)       $24\Omega$  (ب)       $\frac{2}{3}\Omega$  (أ)

6- إذا وصلت اللmbات الأربع على التوالى تكون مقاومتها الكلية.....


(هـ)  $12\Omega$

(دـ)  $6\Omega$

(جـ)  $\frac{3}{2}\Omega$

(بـ)  $24\Omega$


(ـ)  $\frac{2}{3}\Omega$

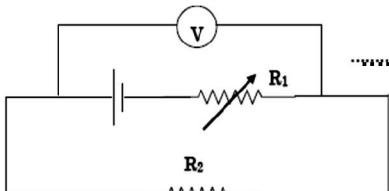

29- عند زيادة  $R_1$  في الدائرة الموضحة فإن قراءة الفولتميتر.....

- 1- تزداد 2- تظل كما هي 3- تقل .

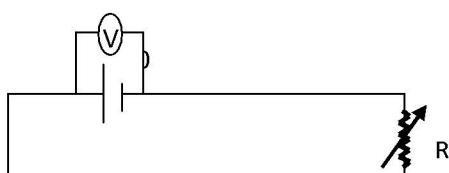12- عند زيادة  $R$  في الدائرة الموضحة فإن قراءة الفولتميتر.....



1- تزداد

2- تظل كما هي .

3- تقل.

30- إذا اتصلت عدة مقاومات على التوالى فإن المقاومة المكافئة لها تكون..... ( $R = R_1 + R_2 + \dots$ ) أي مقاومة منها.

31- سلك منتظم المقطع مقاومته  $R$  لف على شكل دائرة ووصل بين نهايتي قطر فيها تصبح مقاومته ..... ( $R - 2R - \frac{1}{2}R - \frac{1}{4}R$ )

32- سحب سلك معدني بانتظام حتى أصبح طوله ضعفها كان عليه تصبح مقاومته ..... (نصف - ضعف - أربعة أمثال ) مقاومته الأصلية



33- الفلزات جيدة التوصيل الكهربائي لأنها ..... (تحتوي على ذرات كثيرة - تحتوي على ذرات ثقيلة - تحتوي على الكترونات حرجة - ذات كثافة كبيرة) .

34- تقادم القوة الدافعة الكهربائية بنفس وحدات .....

(القوة ، الطاقة ، القدرة ، الشحنة ، فرق الجهد) .

35- أصغر مقاومة مكافئة لعدة مقاومات عندما توصل على ..... (التوازي - التوالى - الاثنين معا ) .

36- إذا زاد طول سلك للضعف و زادت مساحة مقطعيه أيضا للضعف فإن مقاومته ..... ( تقل للنصف - تزداد للضعف - لا تتغير) .

37- إذا زاد طول سلك للضعف و زاد قطره أيضا للضعف فإن مقاومته .....


( تقل للنصف - تزداد للضعف - لا تتغير) .

.....-38- ثلاثة مقاومات إحداهم أوم واحد متصلة على التوالى فإن المقاومة المكافئة لهم تكون .....( $<-=->$ ) واحد أوم

.....-39- فرق الجهد بين قطبي العمود الكهربى عندما تكون دائرتها مفتوحة يساوى .....(القوة الدافعة الكهربية للعمود - فرق الجهد على المقاومة الخارجية للدائرة - صفر) .

.....-40- فرق الجهد بين قطبي العمود الكهربى عندما تكون دائرتها مختلفة يساوى .....(القوة الدافعة الكهربية للعمود - فرق الجهد على المقاومة الخارجية للدائرة - صفر) .

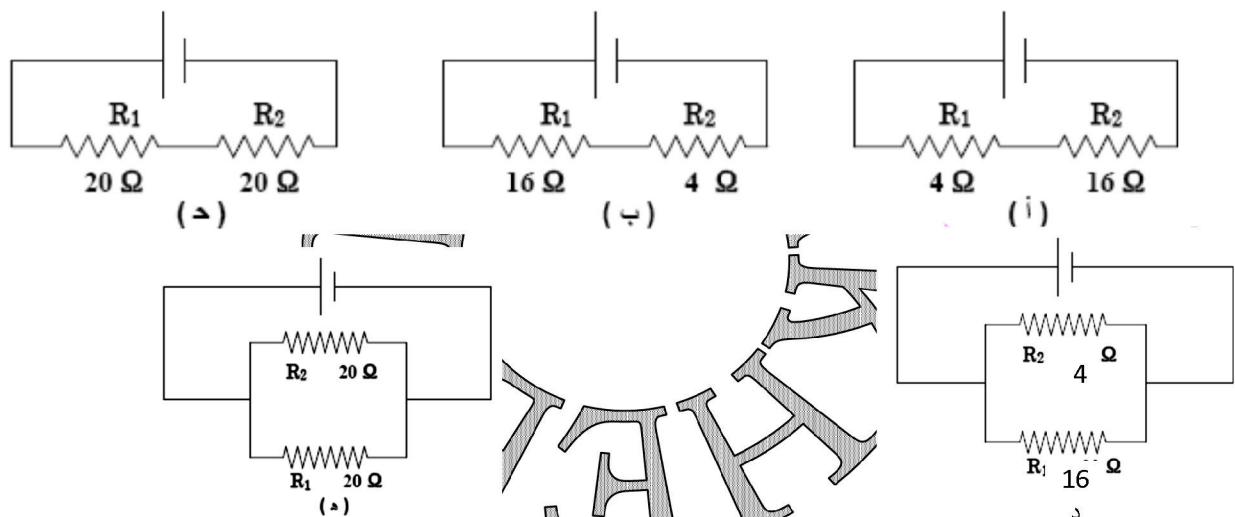-41- توضيم الأشكال التالية خمس دوائر كهربية في كل دائرة تتصل مقاومتان  $R_1$  ،  $R_2$  بطارية قوتها الدافعة الكهربية 4 فولت و مقاومتها الداخلية ممكنا . قيمتا المقاومتين  $R_1$  و  $R_2$  موضحتان في كل شكل



1- في أي دائرة تختلف شدة التيار الكهربى المار فى  $R_1$

2- في أي دائرة تكون المقاومة الكلية أصغر ما يمكن ؟

3- وصل منصهر يتحمل 150 ملي أمبير في دائرة البطارية في أي دائرة لا ينقطع أو يحترق المنصهر ؟

4- في أي دائرة يكون التيار الكهربى المار في الدائرة 0.4 أمبير ؟


5- في أي دائرة يكون فرق الجهد على المقاومة  $R_1$  أصغر من فرق الجهد على المقاومة  $R_2$  ؟

6- في أي دائرة يكون فرق الجهد على المقاومة  $R_1$  أكبر من فرق الجهد على المقاومة  $R_2$  ؟

7- في أي دائرة تكون شدة التيار الكهربى الصادر من البطارية أقل ما يمكن ؟

8 - في أي دائرة تكون شدة التيار الكهربـي الصادر من البطارـية أكبر ما يمكن ؟

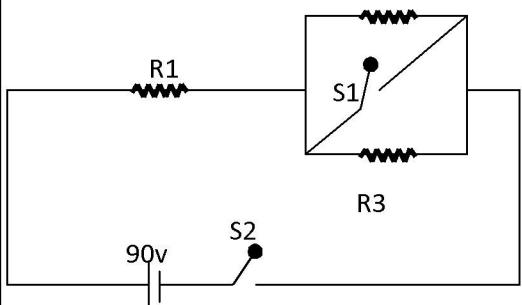-42 في الدائرة الكهربـية الموضـحة كل مقـاومـة 30 أـوم : R<sub>2</sub>



1- عندما يكون المفتاح  $S_1$  مفتوح و  $S_2$  مغلق فرق الجهد عبر المقاومة  $R_1$  ..... (0 ، 45 ، 60 ، 90) فولت

2- عندما يكون المفتاح  $S_1$  و  $S_2$  مغلق فرق الجهد عبر المقاومة  $R_1$  ..... (30 ، 45 ، 60 ، 90) فولت

3- عندما يكون المفتاح  $S_1$  و  $S_2$  مفتوحان فـان فرق الجهد عبر المقاومة  $R_1$  ..... (30 ، 45 ، 60 ، 90) فولت

4- عندما يكون المفتاح  $S_1$  مفتوح و  $S_2$  مغلق يكون التيار المار بالمقاومة  $R_1$  ..... (0 ، 1 ، 2 ، 3) أمبير

-43 مقـاومـتان على التوالـي قـيمـة كـلـاهـما 5 أـوم فـإن المقاومـة المكافـة لـهـما .....



44- إذا كانت المقاومـة النوعـية لمـوـصل 0.5 أـوم . متـرـنـالـ حـاـصـل ضـرـبـها مع تـوصـيـلـيـتها الكـهـرـبـيـة يـسـاوـى ..... (0 ، 1 ، 2 ، 0.5) أـوم .

45- بـزيـادـة طـول السـلـكـانـ القـوـصـيـلـةـ الكـهـرـبـيـةـ لـهـا ..... (ازـدـادـ - تـظـلـ ثـابـتـةـ - تـقلـ)

46- إـذـا اـتـصـلـتـ عـدـةـ مـقاـومـاتـ عـلـىـ التـمـازـيـ فـإـنـ المـقاـومـةـ المـكـافـةـ لـهـاـ تـكـوـنـ ..... ( < - = - > ) أـىـ مـقاـومـاتـ هـاـ .

47- أيـ التـغـيـرـاتـ التـالـيـةـ يـزـيدـ مـوـرـ المـقاـومـةـ الكـهـرـبـيـةـ :

1- استـخـدـامـ سـلـكـ قـصـيرـ .


2- استـخـدـامـ سـلـكـ ذـيـ نـصـفـ قـطـرـ أـقـلـ .

3- استـخـدـامـ سـلـكـ ذـيـ مـقاـومـةـ نـوـعـيـةـ أـقـلـ .

4- استـخـدـامـ سـلـكـ ذـيـ نـصـفـ قـطـرـ أـكـبـرـ .

5- إنـقـاصـ درـجـةـ حرـارـةـ السـلـكـ .

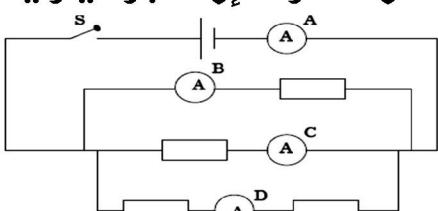-48- فـيـ الدـائـرـةـ مـقاـومـاتـ مـتسـاوـيـةـ موـصـلـةـ كـمـاـ بـالـشـكـلـ عـنـدـ غـلـقـ الدـائـرـةـ فـإـنـ أـكـبـرـ تـيـارـ يـقـرـأـهـ الـأـمـيـتـرـ ..... وـ أـصـغـرـ تـيـارـ يـقـرـأـهـ الـأـمـيـتـرـ .....




..... وـ قـراءـةـ الـأـمـيـتـرـ ..... = قـراءـةـ .....

-49- يلزم بذل شغل 24 جول لنقل شحنة قدرها 4 كيلومتر بين طرفي موصل مقاومته 3 أوم

تكون شدة التيار المار بالموصل هي ..... ( 2 أمبير - 1.5 أمبير - 1 أمبير - 0.5 أمبير ) .

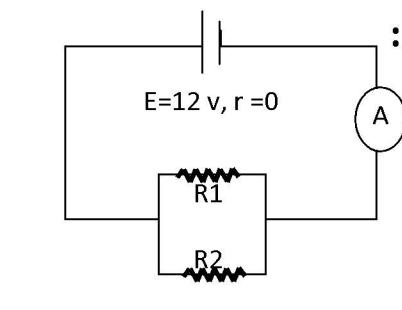
-50- دور ثانى 2003 في الدائرة الكهربية المبينة بالشكل:



إذا كانت قراءة الأميتر (A) تساوى 5 أمبير

و شدة التيار المار في المقاومة  $R = 2 \text{ أمبير}$

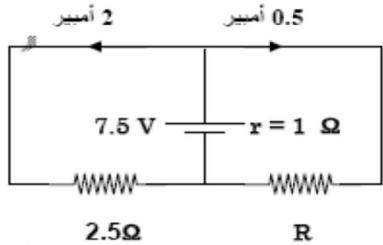. فإن قيمة المقاومة  $R$  تساوى ..... أوم ( 1 / 4, 2, 4, 6 )



-51- قيمة المقاومة  $R$  بالأوم في الدائرة الموضحة

بالرسم تساوى ..... ( 2.5, 10, 5, 12.5 )


-52- بزيادة المقاومة الداخلية للبطارية تغير كثافة التيار ..... ( نقل - تزداد - لا تتغير ) .

-53- عند توصيل عدّة مقاومات على التوازي فإن القدرة الكهربية المسحوبة من المصدر

..... ( نقل - تزداد - لا تتغير ) .

-54- إذا كانت القوة المفاجعة الكهربائية لمصدر = 8 فولت فإن فرق الجهد بين طرفيه في حالة عدم مرور تيار كهربائي في دائرة تسلا ..... ( 8 فولت - أقل من 8 فولت - أكبر من 8 فولت ) .

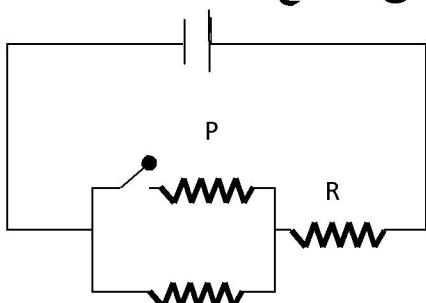-55- في الدائرة الكهربية المقابلة لثنتي مقاومات متصلتين متعاقباً عند غلق المفتاح K .....



-56- مصحابان مقاومتهما  $R_1$  ،  $R_2$  حيث  $R_1 > R_2$  وصلاعاً على التوازي مع مصدر كهربائي


فإن ( إضاءة  $R_1$  أكبر - إضاءة  $R_2$  أكبر - متساويان في الإضاءة )


-57- في الدائرة الكهربية المقابلة إذا نقصت المقاومة  $R_1$

أ- قراءة  $A_1, A_2, A_3$  تزداد


ب- قراءة  $A_1, A_2$  تزداد ، تظل  $A_3$  كما هي

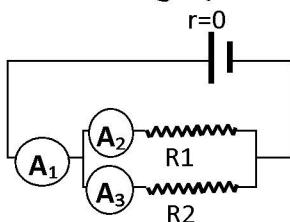ت- تظل قراءة  $A_1$  و  $A_2$  كما هي و  $A_3$  تزداد



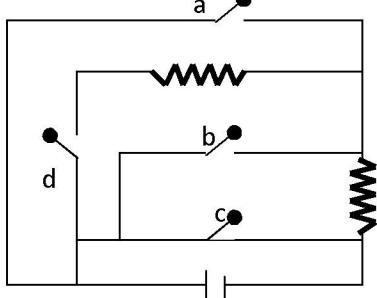

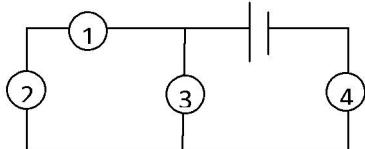
52- في الدائرة الموضحة بالشكل أقل تيار يمر في العمود عند غلق المفتاح  
(B - c - d - a)




53- الدائرة الموضحة بها كل المصايبغ غير مضاءة نتيجة تلف أحد المصايبغ ما هو رقم المصباح الذى إذا استبدل نتيجة تلفه أضاءت المصايبغ بالدائرة كلها؟ (1 - 2 - 3 - 4)

(2014) في الشكل الموضح قيمة المقاومة R

(..... - 5 - 10 - 20 - 30 ) او姆

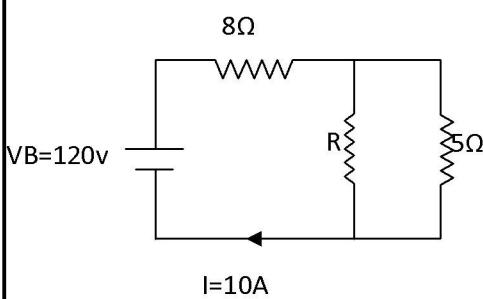

هل هذه بطة أم أرباب

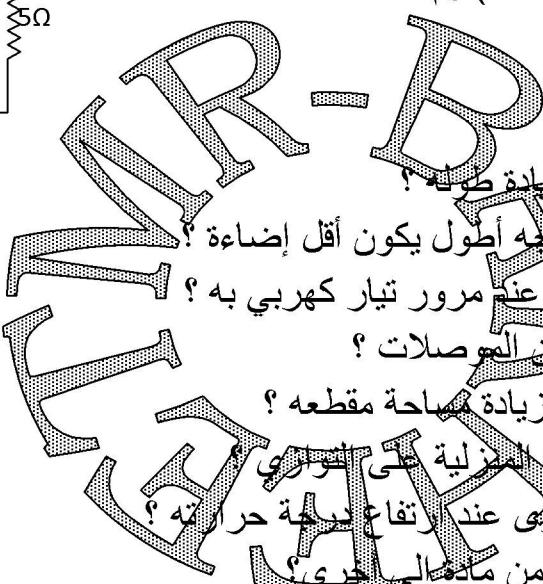

- 1) تزداد مقاومة موصل عند زيادة طوله ؟
- 2) المصباح الذي سلك توكيله أطول يكون أقل إضاءة ؟
- 3) لا يشحن سلك بالكهرباء عن مرور تيار كهربائي به ؟
- 4) النحاس والحديد يعتبران الموصلات ؟
- 5) نقل مقاومة موصل عند زيادة المساحة مقطعيه ؟
- 6) توصل الأجهزة الكهربائية المنزلية حتى تتوافق مع ؟
- 7) تزداد مقاومة موصل فلوري عند رفع درجة حرارته ؟
- 8) تختلف المقاومة النوعية من مادة إلى أخرى ؟
- 9) ترتفع درجة حرارة موصل عند مرور تيار كهربائي به ؟
- 10) كلما زاد طول السلك زادت مقاومته ؟
- 11) يزداد فرق الجهد بينقطبي بطارية عند زيادة مقاومة دائرتها ؟
- 12) أحياناً يصبح فرق الجهد بينقطبي عمود مساوياً القوة الدافعة الكهربائية له ؟
- 13) تزداد القدرة الكهربائية المسحوبة من المصدر عند توصيل عدة مقاومات على التوازي ؟
- 14) عند زيادة قدرة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل تزداد شدة التيار المار في المنصهر العام ؟
- 15) تسمح بعض المواد بتوصيل التيار الكهربائي بينما البعض الآخر عازل للكهرباء ؟
- 16) للمكعب مقاومة واحدة بينما لمتوازي المستطيلات أكثر من مقاومة ؟
- 17) إذا فتحت دائرة منبع كهربائي فإن فرق الجهد بينقطبيه = ق . د . ك له ؟